

Ticket de Salida N°20

Tecnología 8°Básico

<i>Formato ticket de salida formato impreso</i>	
Curso: 8°	
Nombre estudiante:	
Objetivo:	(OA5) Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las oportunidades o necesidades establecidas, considerando los destinatarios, aspectos técnicos y funcionales.
Indicador de evaluación:	<ul style="list-style-type: none">• Valorar la funcionalidad de diversas soluciones existentes y su contribución a la calidad de vida.
Preguntas de selección múltiple	
Lee atentamente cada pregunta y marca la alternativa que consideres correcta:	
1. Es un sistema que permite el flujo completo de corriente eléctrica bajo la influencia de un voltaje. La siguiente definición corresponde a:	
a) generador b) circuito c) conductor	
2. La siguiente imagen corresponde a:	
a) conductor b) generador c) todas son correctas	
3. Son elementos muy diversos que sirven para transformar la energía eléctrica recibida en otros tipos de energía. Esta definición corresponde a:	
a) ampolletas b) conectores c) ninguna de las anteriores	
4. La siguiente imagen corresponde a un:	
a) circuito b) conector c) receptor	

8°A correo electrónico: eduardo.pinto@colegio-eduardodegeyter.cl

8°B correo electrónico: paula.quezada@colegio-eduardodegeyter.cl